

# ОСНОВЫ ТУС

Т. А. Новикова

Факультет ВМиК  
Казахстанский филиал МГУ им.М. В. Ломоносова

12 мая 2016 г.

Вершины орграфа, в которые не входит ни одной дуги, называются **истоками**.

Орграф называется **ациклическим**, если в нем нет ориентированных циклов.

В ациклическом орграфе **глубиной** вершины  $v$  называется максимальное число дуг в ориентированном пути из какого-нибудь истока в вершину  $v$ . Если в ациклическом орграфе есть дуга  $(v_1, v_2)$ , то глубина  $v_2$  больше глубины  $v_1$ .

Орграф называется **упорядоченным**, если для каждой вершины  $v_i$ , в которую входит  $k_i$  дуг, задан порядок  $e_1, e_2, \dots, e_{k_i}$  этих дуг.

Систему  $B = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ , где все  $g_i$  — функции алгебры логики, будем называть **базисом функциональных элементов**.

## Definition

Схемой из функциональных элементов в базисе  $B$  называется ациклический упорядоченный орграф, в котором:

- 1 каждому истоку приписана некоторая переменная, причем разным истокам приписаны разные переменные (истоки при этом называются входами схемы, а приписанные им переменные — входными переменными);
- 2 каждой вершине, в которую входят  $k \geq 1$  дуг, приписана функция из базиса  $B$ , зависящая от  $k$  переменных (вершина с приписанной функцией при этом называется функциональным элементом);
- 3 некоторые вершины выделены как выходы (истоки одновременно могут являться выходами).

Как мы уже видели на семинарах, реализуемая в схеме функция определяется индукцией по глубине функционального элемента. Пример.

## Definition

Будем говорить, что схема реализует систему функций, соответствующих ее выходам.

## Definition

Будем говорить, что схема реализует систему функций, соответствующих ее выходам.

## Definition

Сложностью схемы из функциональных элементов называется число функциональных элементов в схеме.

## Definition

Будем говорить, что схема реализует систему функций, соответствующих ее выходам.

## Definition


Сложностью схемы из функциональных элементов называется число функциональных элементов в схеме.

По умолчанию под базисом будем понимать стандартный базис — систему  $B = \{\vee, \&, \neg\}$ .

Вспомним, как выглядит ячейка полусумматора.



 Вспомним, как выглядит ячейка полусумматора. В дальнейшем будем обозначать ее  $\Sigma'$ :



Ячейка полусумматора  $\Sigma'$

Попробуем решить следующую задачу: у нас есть два  $n$ -разрядных бинарных числа, требуется найти их сумму. Обозначим биты первого и второго числа соответственно через  $x_i, y_i$ , а бит переноса —  $q_i$ . Из начальной школы известно:

$$\begin{array}{cccccc}
 q_0 & q_1 & q_2 & \dots & q_{n-1} & \\
 & x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\
 + & y_1 & y_2 & \dots & y_{n-1} & y_n \\
 \hline
 z_0 & z_1 & z_2 & \dots & z_{n-1} & z_n
 \end{array}$$

Решение этой задачи описывается такого рода системой:


$$\begin{cases} z_i &= x_i \oplus y_i \oplus q_i, \\ q_{i-1} &= m(x_i, y_i, q_i). \end{cases}$$

Решение этой задачи описывается такого рода системой:

$$\begin{cases} z_i &= x_i \oplus y_i \oplus q_i, \\ q_{i-1} &= m(x_i, y_i, q_i). \end{cases}$$


Возьмем  $f_{v''} = (x \oplus y) \oplus q$ ,  $f_{v'} = xy \vee (x \vee y) \cdot q = m(x, y, q)$ .

 Тогда ячейка сумматора (будем обозначать ее  $\Sigma_1$ ) выглядит так:



Ячейка сумматора  $\Sigma_1$

 Ячейку сумматора в дальнейшем будем обозначать  $\Sigma_1$  и будем рассматривать ее с 3 входами и 2 выходами:



Ячейка сумматора  $\Sigma_1$

Заметим, что сложность схемы, реализующей эту ячейку, равна  $L(\Sigma_1) = 9$ . При этом  $z_n = x_n \oplus y_n$ ,  $q_{n-1} = x_n y_n$ ,  $z_0 = q_0$ .

Введем для набора  $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  обозначение  $|\tilde{\alpha}| = (\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n)_2$ .

### Definition

Сумматором  $S_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $n + 1$  выходом  $z_0, z_1, z_2, \dots, z_n$  такая, что  $|\tilde{z}| = |S_n(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| + |\tilde{y}|$ .

## Theorem


Существует схемный сумматор порядка  $n$  в базисе  $\{\vee, \&, \neg\}$  с числом элементов  $9n - 5$ .


 
## Theorem

Существует схемный сумматор порядка  $n$  в базисе  $\{\vee, \&, \neg\}$  с числом элементов  $9n - 5$ .

**Доказательство.** Для этого возьмём одну ячейку полусумматора, содержащую четыре элемента и  $n - 1$  ячейку сумматора, каждая из которых содержит девять элементов. Построим из этих частей сумматор  $S_n$ .




Сумматор  $S_n$
 
## Theorem

Существует схемный сумматор порядка  $n$  в базисе  $\{\vee, \&, \neg\}$  с числом элементов  $9n - 5$ .

**Доказательство.** Для этого возьмём одну ячейку полусумматора, содержащую четыре элемента и  $n - 1$  ячейку сумматора, каждая из которых содержит девять элементов. Построим из этих частей сумматор  $S_n$ .



Сумматор  $S_n$

Сложность построенной схемы:

$$L(S_n) = 9L(\Sigma_1) + L(\Sigma') = 9(n - 1) + 4 = 9n - 5.$$

## Definition

Вычитателем  $W_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $n$  выходами  $z_1, z_2, \dots, z_n$  такая, что при  $|\tilde{x}| \geq |\tilde{y}|$

$$|\tilde{z}| = |W(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| - |\tilde{y}|.$$

## Definition

Вычитателем  $W_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $n$  выходами  $z_1, z_2, \dots, z_n$  такая, что при  $|\tilde{x}| \geq |\tilde{y}|$

$$|\tilde{z}| = |W(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| - |\tilde{y}|.$$

## Theorem

существует схемный вычитатель порядка  $n$  в базисе  $\{\vee, \&, \neg\}$  с числом элементов  $11n - 5$ .


Доказательство. Заметим , что

$$|\widetilde{\alpha}| = (\overline{\alpha_1 \alpha_2} \dots \overline{\alpha_n}) = 2^n - 1 - |\widetilde{\alpha}|.$$

Доказательство. Заметим, что

$$|\widetilde{\alpha}| = (\overline{\alpha_1 \alpha_2} \dots \overline{\alpha_n}) = 2^n - 1 - |\alpha|.$$

Тогда вычитатель реализуется схемой

 

$$W_n(\tilde{x}, \tilde{y}) = |\tilde{x}| - |\tilde{y}| = 2^n - 1 - ((2^n - 1 - |\tilde{x}|) + \tilde{y})$$

и эту схему можно построить, используя  $2n$  отрицаний и 1 сумматор порядка  $n$ .

$$W_n(\tilde{x}, \tilde{y}) = |\tilde{x}| - |\tilde{y}| = 2^n - 1 - ((2^n - 1 - |\tilde{x}|) + \tilde{y})$$

и эту схему можно построить, используя  $2n$  отрицаний и 1 сумматор порядка  $n$ .

При этом

$$L(W_n) = 2n + L(S_n) = 2n + (9n - 5) = 11n - 5.$$





## Definition

Умножителем (мультиплексором)  $M_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $2n$  выходами  $z_1, \dots, z_{2n}$  такая, что  $|\tilde{z}| = |M_n(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| \cdot |\tilde{y}|$ . При этом

$$\begin{cases} 0 \leq \tilde{x} \leq 2^n - 1 < 2^n, \\ 0 \leq \tilde{y} \leq 2^n - 1 < 2^n. \end{cases}$$

## Definition

Умножителем (мультиплексором)  $M_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $2n$  выходами  $z_1, \dots, z_{2n}$  такая, что  $|\tilde{z}| = |M_n(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| \cdot |\tilde{y}|$ . При этом

$$\begin{cases} 0 \leq \tilde{x} \leq 2^n - 1 < 2^n, \\ 0 \leq \tilde{y} \leq 2^n - 1 < 2^n. \end{cases}$$

Через  $M(n)$  обозначим наименьшую сложность умножителя порядка  $n$  в стандартном базисе.

## Definition

Умножителем (мультиплексором)  $M_n$  порядка  $n$  называется схема с  $2n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$  и  $2n$  выходами  $z_1, \dots, z_{2n}$  такая, что  $|\tilde{z}| = |M_n(\tilde{x}, \tilde{y})| = |\tilde{x}| \cdot |\tilde{y}|$ . При этом

$$\begin{cases} 0 \leq \tilde{x} \leq 2^n - 1 < 2^n, \\ 0 \leq \tilde{y} \leq 2^n - 1 < 2^n. \end{cases}$$

Через  $M(n)$  обозначим наименьшую сложность умножителя порядка  $n$  в стандартном базисе.

## Lemma

Существует схема из функциональных элементов для умножения  $n$ -разрядного числа  $X$  на 1-разрядное число  $y$  с числом элементов  $n$ .

**Доказательство.** Если  $X = |(x_1, \dots, x_n)|$ ,  $Xy = Z = |(z_1, \dots, z_n)|$ , то  $z_i = x_i y$  для всех  $i = 1, 2, \dots, n$ . Значит, для реализации такой схемы необходимо ровно  $n$  конъюнкций.

Сколько необходимо элементов для реализации перемножения двух  $n$ -разрядных чисел?

Сколько необходимо элементов для реализации перемножения двух  $n$ -разрядных чисел?

Правильный ответ на указанный вопрос:

$$n^2 + (n - 1) \cdot (18n - 5) = 19n^2 - 23n + 5.$$

Следующая теорема покажет, что этот алгоритм не оптимален по порядку.

## Lemma

Существует такая константа  $C_1 > 0$ , что  $M(n+1) \leq M(n) + C_1$  для всех  $n$ .

## Lemma

Существует такая константа  $C_1 > 0$ , что  $M(n+1) \leq M(n) + C_1$  для всех  $n$ .

**Доказательство.** Пусть требуется перемножить два  $(n+1)$ -разрядных числа  $\tilde{X} = (x_0 x_1 \dots x_n)$  и  $\tilde{Y} = (y_0 y_1 \dots y_n)$ . Тогда

$$\begin{aligned}\tilde{X}\tilde{Y} &= \left( x_0 \cdot 2^n + \overbrace{|x_1 \dots x_n|}^X \right) \left( y_0 \cdot 2^n + \overbrace{|y_1 \dots y_n|}^Y \right) = \\ &= x_0 y_0 \cdot 2^n + (x_0 \cdot Y + y_0 \cdot X) \cdot 2^n + X \cdot Y\end{aligned}$$

Значит, нам нужен мультиплексор со сложностью  $M(n)$  для вычисления  $XY$ ,  $2n$  элементов конъюнкции для  $x_0 Y, y_0 X$ , 1 элемент конъюнкции для  $x_0 y_0$  и 3 сумматора порядка не более  $2n + 2$ .

Но все числа  $x_0Y$ ,  $y_0X$ ,  $x_0y_0$  надо подавать на сумматоры со сдвигом, заполнив все младшие разряды нулями.



Но все числа  $x_0Y$ ,  $y_0X$ ,  $x_0y_0$  надо подавать на сумматоры со сдвигом, заполнив все младшие разряды нулями. Ноль можно построить **подсхемой с 2 элементами**. Если теперь посчитать сложность необходимых сумматоров и мультиплексоров, то лемма доказана. Сделайте это самостоятельно.

## Лемма (Карацуба А.А.)

Существует константа  $C_2$  такая, что

$$M(2n) \leq 3M(n) + C_2 n$$

для всех  $n$ .

**Доказательство.** Пусть нужно перемножить два  $2n$ -разрядных числа  $\tilde{x}, \tilde{y}$ . Разобьём их на части, содержащие по  $n$  разрядов:  $\tilde{x} = X_1 \cdot 2^n + X_2, \tilde{y} = Y_1 \cdot 2^n + Y_2$  и

$$\begin{aligned}\tilde{x}\tilde{y} &= X_1 Y_1 \cdot 2^n + (X_1 Y_2 + X_2 Y_1) \cdot 2^n + X_2 Y_2 = \\ &= X_1 Y_1 \cdot 2^n + [(X_1 + X_2)(Y_1 + Y_2) - X_1 Y_1 - X_2 Y_2] \cdot 2^n + X_2 Y_2.\end{aligned}$$

## Лемма (Карацуба А.А.)

Существует константа  $C_2$  такая, что

$$M(2n) \leq 3M(n) + C_2 n$$

для всех  $n$ .

**Доказательство.** Пусть нужно перемножить два  $2n$ -разрядных числа  $\tilde{x}, \tilde{y}$ . Разобьём их на части, содержащие по  $n$  разрядов:  $\tilde{x} = X_1 \cdot 2^n + X_2, \tilde{y} = Y_1 \cdot 2^n + Y_2$  и

$$\begin{aligned}\tilde{x}\tilde{y} &= X_1 Y_1 \cdot 2^n + (X_1 Y_2 + X_2 Y_1) \cdot 2^n + X_2 Y_2 = \\ &= X_1 Y_1 \cdot 2^n + [(X_1 + X_2)(Y_1 + Y_2) - X_1 Y_1 - X_2 Y_2] \cdot 2^n + X_2 Y_2.\end{aligned}$$

Итого нам необходимо два умножителя с числом элементов  $M(n)$  для  $X_1 Y_1$  и  $X_2 Y_2$ , мультиплексор  $M_{n+1}$  с числом элементов  $M(n+1)$  для вычисления  $(X_1 + X_2)(Y_1 + Y_2)$ , 4 сумматора порядка не более  $4n$  и два вычитателя порядка  $2n+2$ .

Нам также снова понадобится ноль для сдвига переменных.  
Значит, с учетом леммы 1 мы получим для некоторых констант  $C, C_2$

$$M(2n) \leq 2M(n) + M(n+1) + C_n \leq 3M(n) + C_1 n + Cn = 3M(n) + C_2 n.$$

## Lemma

Существует такая константа  $C_3 > 0$ , что для любого натурального  $k$  верно

$$M(2^k) \leq C_3 3^k.$$

## Лемма

Существует такая константа  $C_3 > 0$ , что для любого натурального  $k$  верно

$$M(2^k) \leq C_3 3^k.$$

**Доказательство.** Положим  $f(k) = \frac{M(2^k)}{3^k}$  и по лемме 2:

$$\frac{M(2^k)}{3^k} \leq \frac{M(2^{k-1})}{3^{k-1}} + \frac{C_2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$$

и

$$\begin{aligned} f(k) &\leq f(k-1) + \frac{C_2}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \leq \\ &\dots \leq f(1) + \frac{C_2}{3} \left[ \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} \right] \leq C_3 \end{aligned}$$

для некоторой константы  $C_3$  (сумма в квадратных скобках не превзойдет сумму убывающей геом. прогрессии с первым членом и знаменателем  $\frac{2}{3}$ ).

Таким образом,  $\frac{M(2^k)}{3^k} \leq C_3$ . Лемма доказана.

## Theorem

Существует умножитель в стандартном базисе с числом элементов  $O(n^{\log_2 3})$ .

## Theorem

Существует умножитель в стандартном базисе с числом элементов  $O(n^{\log_2 3})$ .

**Доказательство.** Если  $n$  натуральное число, большее 1, то существует натуральное  $k$  такое, что  $2^{k-1} < n \leq 2^k$ . Для умножения  $n$ -разрядных чисел будем использовать схему  $M_{2^k}$  с числом элементов  $M(2^k)$ , подавая на старшие  $2^k - n$  разрядов обоих сомножителей 0, предварительно реализованный подсхемой из 2 элементов. Тогда имеем, исходя из леммы 3

$$\begin{aligned} M(n) &\leq M(2^k) + 2 \leq C_3 3^k + 2 = 3C_3 3^{k-1} + 2 = \\ &= 3C_3 2^{(k-1)\log_2 3} + 2 < 3C_3 n^{\log_2 3} + 2 \leq Cn^{\log_2 3} \end{aligned}$$

для некоторой константы  $C$ .



## Definition

Дешифратором  $Q_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n$  и  $2n$  выходами  $z_0, z_1, \dots, z_{2^n-1}$  такая, что если  $|x_1 x_2 \dots x_n| = i$ , то  $z_i = 1$  и  $z_j = 0$  при  $i \neq j$ :

$$z_i(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & |x_1 \dots x_n| = i, \\ 0, & |x_1 \dots x_n| \neq i. \end{cases}$$

## Definition

Дешифратором  $Q_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $n$  входами  $x_1, x_2, \dots, x_n$  и  $2n$  выходами  $z_0, z_1, \dots, z_{2^n-1}$  такая, что если  $|x_1 x_2 \dots x_n| = i$ , то  $z_i = 1$  и  $z_j = 0$  при  $i \neq j$ :

$$z_i(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1, & |x_1 \dots x_n| = i, \\ 0, & |x_1 \dots x_n| \neq i. \end{cases}$$

**Замечание.** Если  $i = (i_1, i_2, \dots, i_n)_2$ , то

$$z_i(x_1, \dots, x_n) = x_1^{i_1} x_2^{i_2} \dots x_n^{i_n}.$$

## Lemma

Существует дешифратор  $Q_n$  с числом элементов, не превосходящим  $n2^{n+1}$ .

**Доказательство.** Для реализации каждой  $z_i$  достаточно взять ровно  $n - 1$  конъюнкций и не более  $n$  отрицаний, то есть всего менее, чем  $2n$  функциональных элементов. Всего различных конъюнкций ровно  $2^n$ , и сложность дешифратора не превосходит  $n2^{n+1}$ .

## Theorem

Сложность минимального схемного дешифратора порядка  $n$  не меньше, чем  $2^n$  и асимптотически не больше, чем  $2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$ .

## Theorem


Сложность минимального схемного дешифратора порядка  $n$  не меньше, чем  $2^n$  и асимптотически не больше, чем  $2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$ .

**Доказательство.** I. Поскольку у дешифратора  $Q_n$  ровно  $2^n$  выходов, на которых реализуются различные функции, не равные входным переменным, сложность минимального дешифратора не меньше, чем  $2^n$

Покажем теперь, что существует дешифратор со сложностью  $2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$ . Разобьём набор входных переменных  $x = (x_1, \dots, x_n)$  на поднаборы  $x' = (x_1, \dots, x_k)$ ,  $x'' = (x_{k+1}, \dots, x_n)$ , где  $1 \leq k \leq n-1$ . Пусть теперь  $Q', Q''$  — функциональные дешифраторы порядка  $k$  и  $n-k$  от базовых переменных  $x', x''$ , а  $\Sigma', \Sigma''$  — соответствующие им схемные дешифраторы, построенные по лемме.

Покажем теперь, что существует дешифратор со сложностью  $2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$ . Разобьём набор входных переменных  $x = (x_1, \dots, x_n)$  на поднаборы  $x' = (x_1, \dots, x_k)$ ,  $x'' = (x_{k+1}, \dots, x_n)$ , где  $1 \leq k \leq n-1$ . Пусть теперь  $Q', Q''$  — функциональные дешифраторы порядка  $k$  и  $n-k$  от базовых переменных  $x', x''$ , а  $\Sigma', \Sigma''$  — соответствующие им схемные дешифраторы, построенные по лемме.

 Любую конъюнкцию  $Q_n[i]$ ,  $1 \leq i \leq 2^n$  можно представить в виде  $Q_n[i] = Q'[j] \cdot Q''[l]$ , где  $i = 2^{n-k}(j-1) + l$ ,  $1 \leq j \leq 2^k, 1 \leq l \leq 2^{n-k}$ .





Дешифратор  $\Sigma$  порядка  $n$  от базовых переменных  $x$  содержит дешифраторы  $\Sigma', \Sigma''$  в соответствии с формулой  $Q_n[j] = Q'[j] \cdot Q''[j]$ . Из построения  $\Sigma$  следует, что  $L(\Sigma) = 2^n + L(\Sigma') + L(\Sigma'') \leq 2^n + k \cdot 2^{k+1} + (n - k)2^{n-k+1}$ , но тогда при  $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  получаем:

$$L(\Sigma) \leq 2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$$

## Theorem

Для любой функции алгебры логики  $f(x_1, \dots, x_n)$  существует реализация её схемой из функциональных элементов в базисе  $\{\vee, \&, \neg\}$  со сложностью, не превосходящей  $2 \cdot 2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}})$ .

**Доказательство.** Если  $f \equiv 0$ , то  $f = x \cdot \bar{x}$ . Иначе

$$f(x_1, \dots, x_n) = \vee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n): f(\tilde{\sigma})} x_1^{\sigma_1} \dots x_n^{\sigma_n}$$

и

$$L \leq L(Q_n) + 2^n - 1 \leq 2 \cdot 2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}}).$$

## Definition

Мультиплексором  $\mu_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $n + 2^n$  входами  $x_1, \dots, x_n$  (адресные входы),  $y_0, \dots, y_{2^n-1}$  (информационные входы) и единственным выходом  $z$  такая, что если на входы  $x_1, \dots, x_n$  поступает набор  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , то  $z = y_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)_2}$ .

## Definition

Мультиплексором  $\mu_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $n + 2^n$  входами  $x_1, \dots, x_n$  (адресные входы),  $y_0, \dots, y_{2^n-1}$  (информационные входы) и единственным выходом  $z$  такая, что если на входы  $x_1, \dots, x_n$  поступает набор  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , то  $z = y_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)_2}$ .

## Theorem

Существует мультиплексор  $\mu_n$  порядка  $n$  с числом элементов


$$L(\mu_n) \leq 3 \cdot 2^n + O(n \cdot 2^{\frac{n}{2}}).$$

Рассмотрим для решения указанной задачи функцию

$$Z = \vee_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} x_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n} \cdot y_{(\alpha_1 \dots \alpha_n)_2}.$$

Для её вычисления достаточно использовать один дешифратор,  $2^n$  конъюнкций,  $2^n - 1$  дизъюнкций и тогда:
 
$$L(\mu_n) \leq L(Q_n) + 2^n + 2^n - 1 \leq 3 \cdot 2^n + O(n2^{\frac{n}{2}}).$$



## Definition

Шифратором  $D_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $2^n$  входами  $x_0, x_1, \dots, x_{2^n-1}$  и  $n$  выходами  $y_1, y_2, \dots, y_n$  такая, что если на вход поступает набор с одной единицей по переменной  $x_i$ , то на выходе образуется набор  $(\beta_1, \dots, \beta_n)_2 = i$ .

## Definition

Шифратором  $D_n$  порядка  $n$  называется схема из функциональных элементов с  $2^n$  входами  $x_0, x_1, \dots, x_{2^n-1}$  и  $n$  выходами  $y_1, y_2, \dots, y_n$  такая, что если на вход поступает набор с одной единицей по переменной  $x_i$ , то на выходе образуется набор  $(\beta_1, \dots, \beta_n)_2 = i$ .

## Theorem

Существует шифратор  $D_n$  порядка  $n$  со сложностью, не превосходящей  $n \cdot 2^{n-1}$ .



Задачу решает система функций:

$$y_j = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_{j-1}, 1, \sigma_{j+1}, \dots, \sigma_n)} x_{(\sigma_1, \dots, \sigma_{j-1}, 1, \sigma_{j+1}, \dots, \sigma_n)}.$$

Всего в каждой дизъюнкции  $2^{n-1}$  слагаемых, значит, необходимо  $2^{n-1} - 1$  дизъюнкторов, всего таких дизъюнкций нужно реализовать  $n$  штук, и тогда:

$$L(D_n) \leq (2^{n-1} - 1) \cdot n < n \cdot 2^{n-1}.$$